



Arch研究室 スキルアップ講座

NEXYS4による24時間時計 仕様書および設計例

実験ボード(NEXYS4)外観

ダウンロード(USB)
ケーブル接続端子

リセットSW

FPGA: Xilinx社製Artix7
XC7A100T-CSG324


7セグメントLED8個

LED16個

スライドスイッチ
(16個)

押しボタン
スイッチ (5個)

実験ボードブロック図

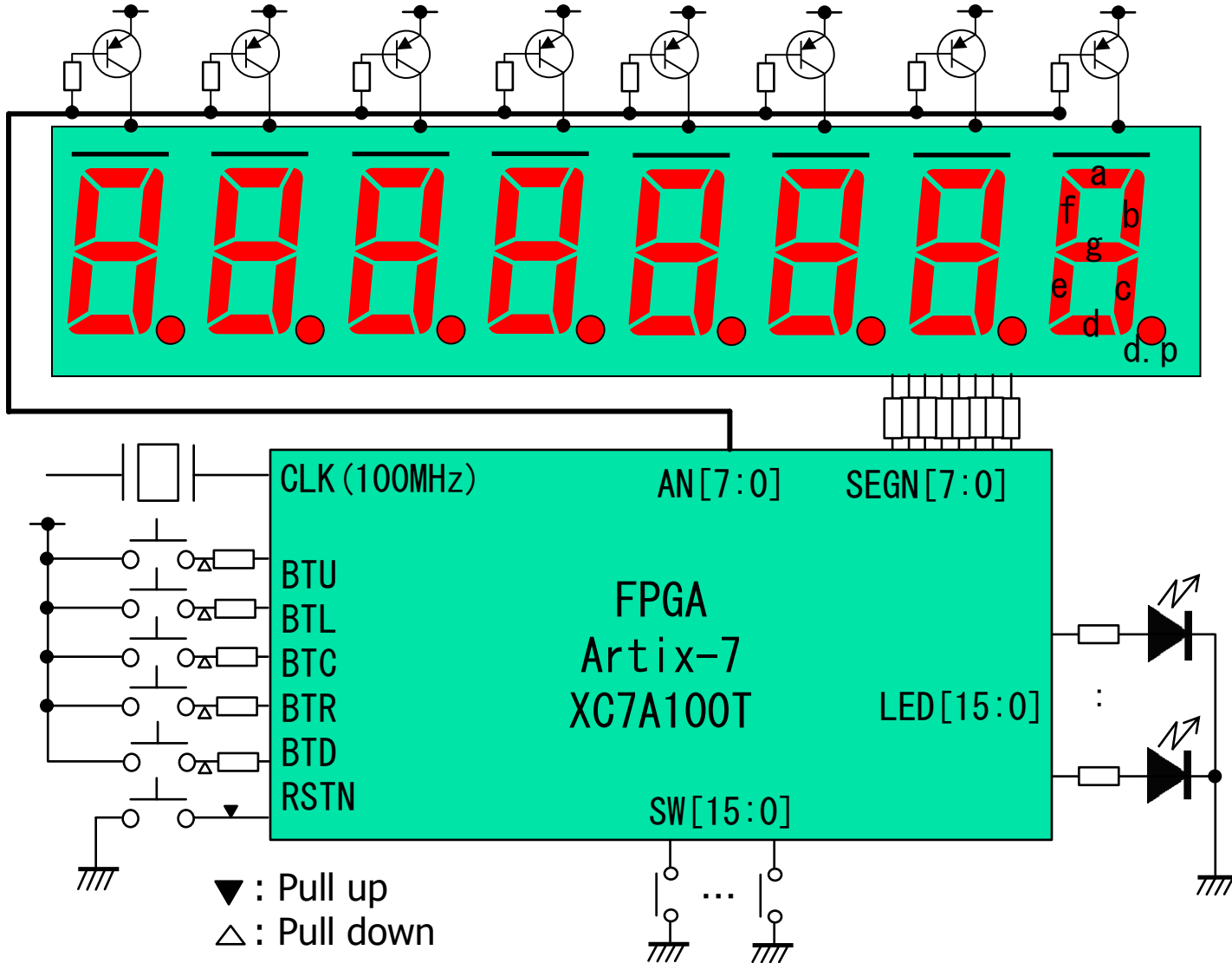

FPGA端子

- ・ 信号レベルは全て3.3V LVCMOS
- ・ Nで終わる信号は負論理


信号名	方向	PIN	用途
CLK	in	E3	クロック(100MHz)
RSTN	in	C12	リセット(負論理)
BTU	in	F15	押しボタンスイッチ(正論理)
BTL	in	T16	押しボタンスイッチ(正論理)
BTC	in	E16	押しボタンスイッチ(正論理)
BTR	in	R10	押しボタンスイッチ(正論理)
BTD	in	V10	押しボタンスイッチ(正論理)

FPGA端子

7セグメントLED関連出力端子（全て負論理）

信号名	Seg.	PIN
SEGN[7]	a	L3
SEGN[6]	b	N1
SEGN[5]	c	L5
SEGN[4]	d	L4
SEGN[3]	e	K3
SEGN[2]	f	M2
SEGN[1]	g	L6
SEGN[0]	d.p	M4

 SEGN信号は7セグメントLED
の各セグメントを制御
負論理なので '0' の時発光



信号名	PIN	桁
AN[7]	M1	Most Significant Digit
AN[6]	L1	
AN[5]	N4	
AN[4]	N2	
AN[3]	N5	
AN[2]	M3	
AN[1]	M6	
AN[0]	N6	Least Significant Digit

AN信号は7セグメントLEDの
アノードコモンを制御
負論理なので '0' の時に発
光する桁を選択

FPGA端子 (スライドスイッチ, 正論理)

信号名	方向	PIN	桁
SW[15]	in	P4	Most Significant Bit
SW[14]	in	P3	
SW[13]	in	R3	
SW[12]	in	T1	
SW[11]	in	T3	
SW[10]	in	U2	
SW[9]	in	V2	
SW[8]	in	U4	
SW[7]	in	V5	
SW[6]	in	V6	
SW[5]	in	V7	
SW[4]	in	R5	
SW[3]	in	R6	
SW[2]	in	R7	
SW[1]	in	U8	
SW[0]	in	U9	Least Significant Bit


FPGA端子(LED, 正論理)

信号名	方向	PIN	桁
LED[15]	out	P2	Most Significant Bit
LED[14]	out	R2	
LED[13]	out	U1	
LED[12]	out	P5	
LED[11]	out	R1	
LED[10]	out	V1	
LED[9]	out	U3	
LED[8]	out	V4	
LED[7]	out	U6	
LED[6]	out	U7	
LED[5]	out	T4	
LED[4]	out	T5	
LED[3]	out	T6	
LED[2]	out	R8	
LED[1]	out	V9	
LED[0]	out	T8	Least Significant Bit

24時間時計の仕様(設計例)

- 入力信号
 - クロック(CLK)として100MHzを入力
 - リセット(RSTN)は初期リセット(内部状態の全クリア)
 - SETHにより時カウンタの時刻合わせ(1秒毎に+1)
 - SETMにより分カウンタの時刻合わせ(1秒毎に+1)
 - SCLRにより秒, 0.1秒, 0.01秒のリセット
- カウンタの構成
 - hh: 時カウンタ・24進カウンタ
 - mm: 分カウンタ・60進カウンタ
 - ss: 秒カウンタ・60進カウンタ
 - uu: 1/100秒, 1/10秒カウンタ・100進カウンタ
- カウンタのインクリメント(+1)周波数は100Hz
- 7セグメントLEDはダイナミック点灯(1kHzを利用)
- 入出力値は論理レベルに注意

24時間時計のモジュール(設計例)

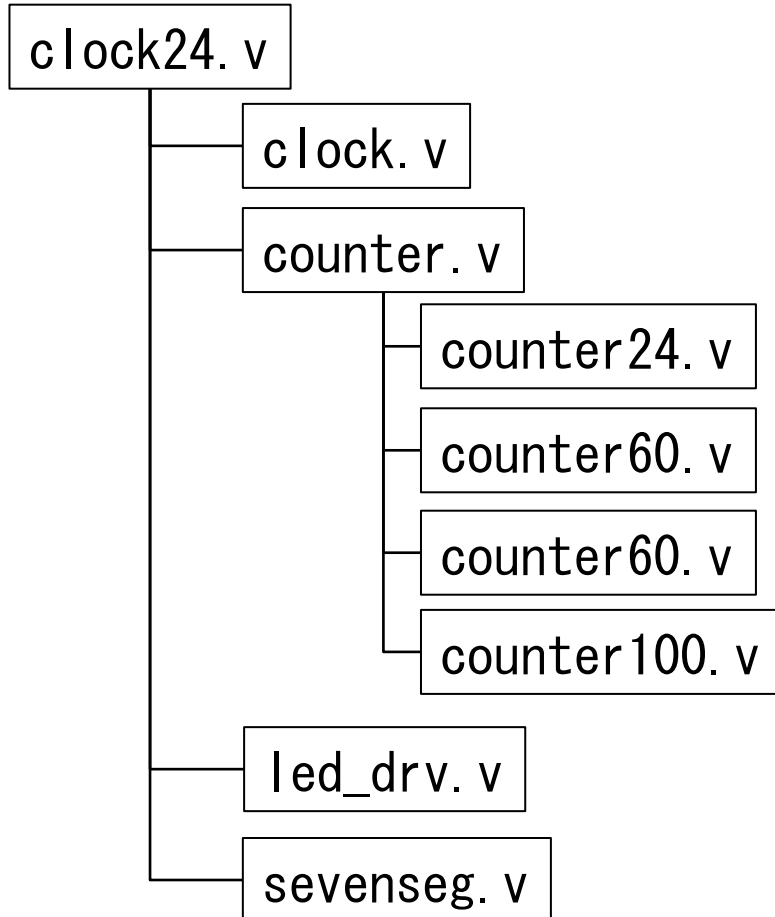

clock24.v: 最上位階層

clock.v: 1kHz, 100Hzのパルス生成

counter.v: 時計用カウンタの上位階層

counter24.v: 24進カウンタ

時間をカウントするカウンタ

counter60.v: 60進カウンタ

分および秒をカウントするカウンタ

ファイルは1個で実現可能

(別ファイルでも構わない)

counter100.v: 100進カウンタ

100m秒, 10m秒をカウントする


led_dev.v: 7セグメントLEDのダイナミック

点灯用制御信号生成

sevenseg.v: BCDコードから7セグメント

LEDを表示するために必要なデコーダ

24時間時計の仕様(サンプルブロック図)

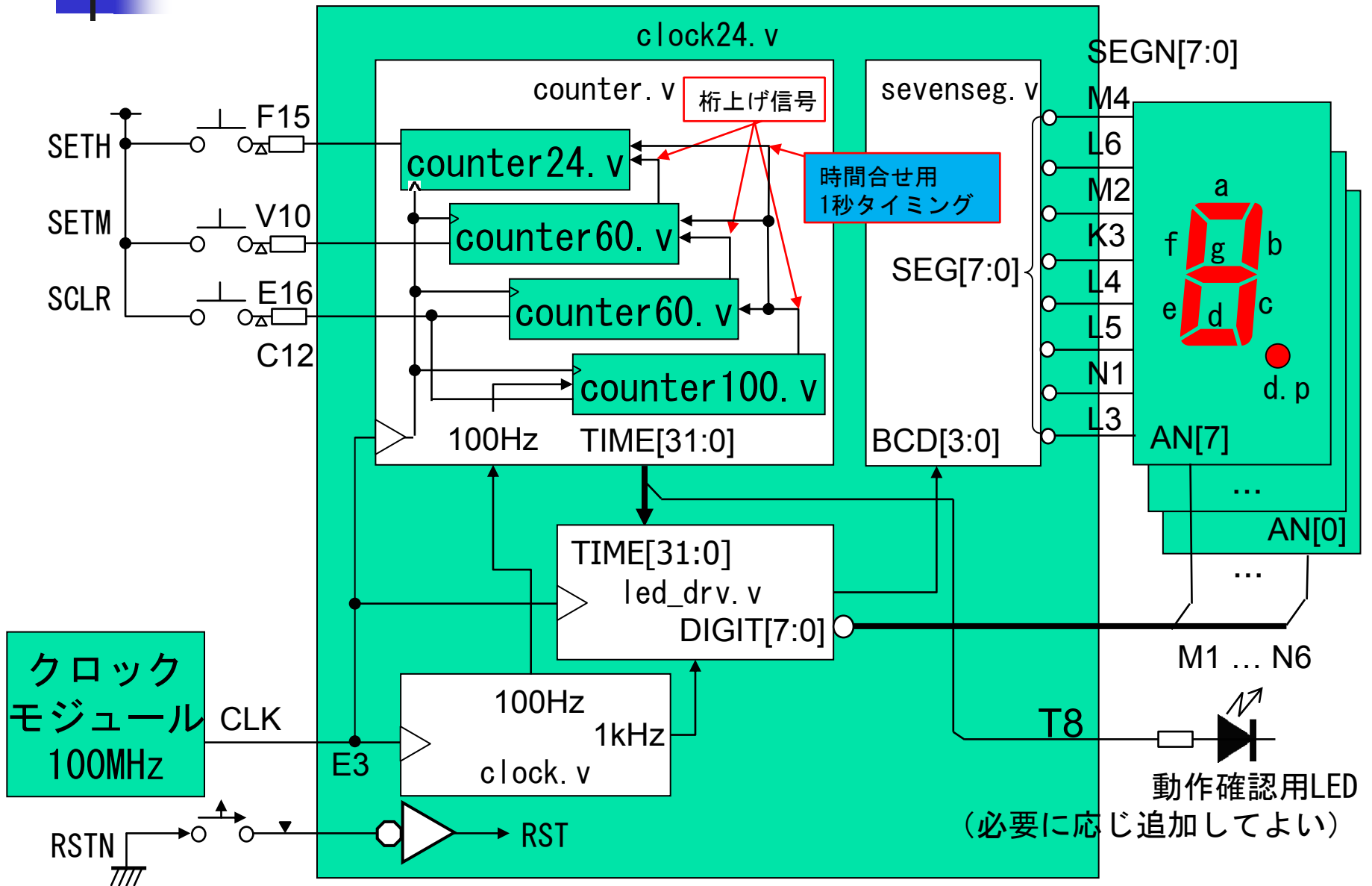

設計入力(最上位階層:clock24.v)

```
module clock24 ( CLK, RSTN, SETH, SETM, SCLR, SEGN, AN, LED );
  input      CLK; // Clock (100MHz)
  input      RSTN; // Reset (Low active)
  input      SETH; // Set hour (High active)
  input      SETM; // Set minute (High active)
  input      SCLR; // Clear sec and msec (high active)
  output [7:0] SEGN; // segment for 7 segment LED (Low active)
  output [7:0] AN; // Digit enable for 7 segment LED (Low active)
  output     LED; // LED (High active)

  // internal wire
  wire _____; // Reset (High active)
  wire [31:0] _____; // HH:MM:ss:mm
  wire [ 3:0] _____; // BCD value of TIME digit
  wire _____; // Clock enable 1ms = 1,000Hz
  wire _____; // Clock enable 10ms = 100Hz
  wire [ 7:0] _____; // Segment data
  wire [ 7:0] _____; // Digit position

  assign ____ = _____; // 負論理信号は内部では正論理で統一

  clock    C0 (.CLK(____),.RST(____),.CE10(____),.CE1(____) );
  counter  C1 (.CLK(____),.RST(____),.CE10(____),.SETH(____),.SETM(____),.SCLR(____),.TIME(____));
  led_drv  C2 (.CLK(____),.RST(____),.CE(____), .TIME(____),.BCD(____),.DIGIT(____) );
  sevenseg C3 (.BCD(____),.SEG(____));

  assign SEGN = _____; // 負論理で出力
  assign AN  = _____; // 負論理で出力
  assign LED = _____; // 動作確認用に1秒の信号などを出力しておくとい

endmodule
```

外部信号が負論理の場合でも、
内部信号は正論理で統一した
方が分かりやすい

コメントに漢字は使えません

制約条件ファイル:counter24.ucf

```
## Clock signal
NET "CLK" LOC = "E3" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "CLK" TNM_NET = CLK_pin;
TIMESPEC TS_CLK_pin = PERIOD CLK_pin 100 MHz HIGH 50%;


## 7 segment display
NET "SEGN<7>" LOC = "L3" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SEGN<6>" LOC = "N1" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SEGN<5>" LOC = "L5" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SEGN<4>" LOC = "L4" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SEGN<3>" LOC = "K3" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SEGN<2>" LOC = "M2" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SEGN<1>" LOC = "L6" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "SEGN<0>" LOC = "M4" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "AN<0>" LOC = "N6" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "AN<1>" LOC = "M6" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "AN<2>" LOC = "M3" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "AN<3>" LOC = "N5" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "AN<4>" LOC = "N2" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "AN<5>" LOC = "N4" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "AN<6>" LOC = "L1" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";
NET "AN<7>" LOC = "M1" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";

## LED
NET "LED" LOC = "T8" | IOSTANDARD = "LVCMOS33";

## Buttons
NET "RSTN" LOC = "C12" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; # Reset (N)
NET "SCLR" LOC = "E16" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; # Center
NET "SETH" LOC = "F15" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; # Up
NET "SETM" LOC = "V10" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; # Down
```

clock.vにおけるタイミング信号の考え方

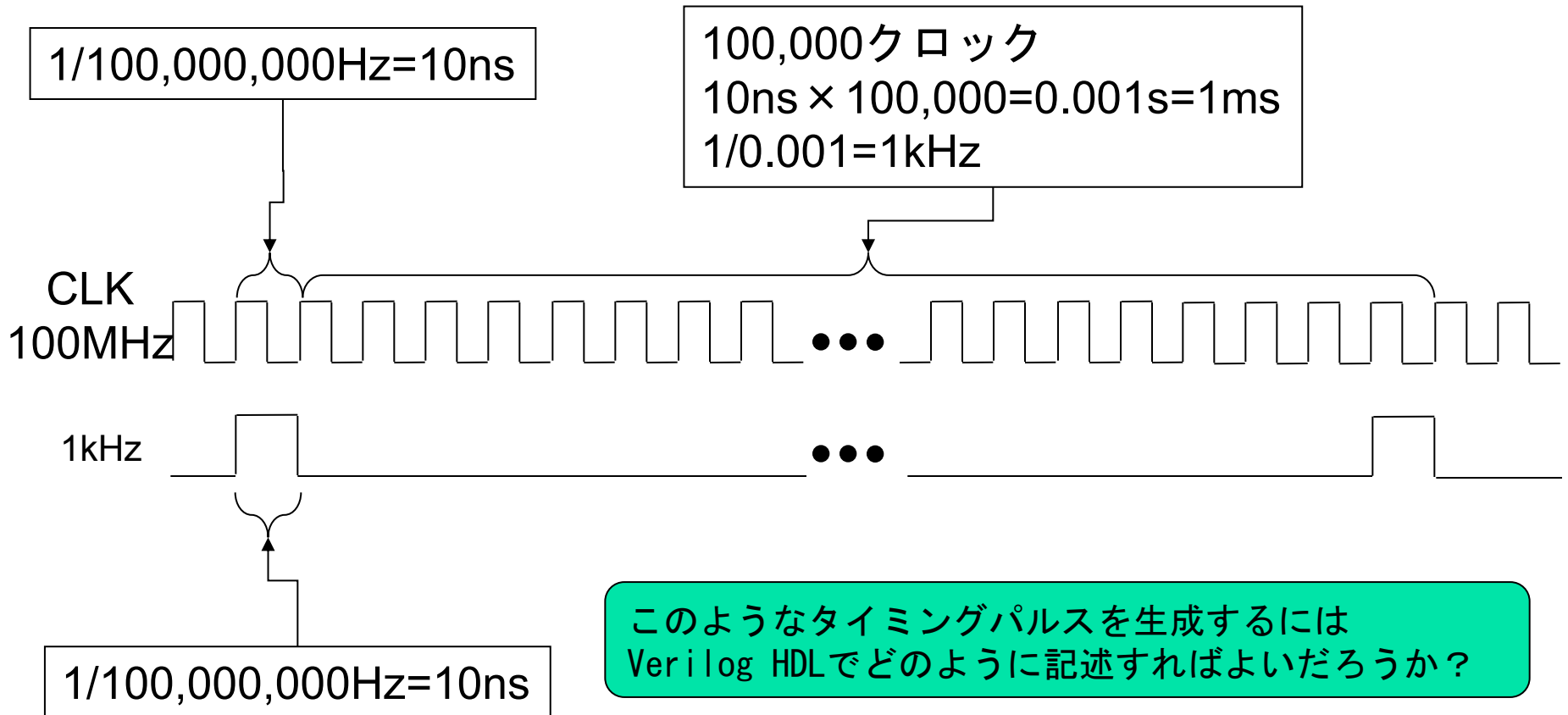- 1kHzのタイミングパルスは1msの周期で100MHzの1周期だけ1になるような信号



基準タイミング生成: clock.v

```
module clock ( CLK, RST, CE10, CE1 );
  input  CLK; // Clock
  input  RST; // Reset
  output CE10; // Clock enable 10ms (100Hz)
  output CE1; // Clock enable 1ms (1kHz)
  reg [__:__] cnt1;
  reg [__:__] cnt2;
```

```
always @( _____ or _____ )
begin
  if( _____ ) cnt1 <= _____; else
  if( _____ ) cnt1 <= _____; else
  cnt1 <= _____;
end
```

```
always @( _____ or _____ )
begin
  if( _____ ) cnt2 <= _____; else
  if( _____ )
  begin
    if( _____ ) cnt2 <= _____; else
    cnt2 <= _____;
  end
end
```

```
assign CE1 = _____; // Clock enable 1ms = 1,000Hz
assign CE10 = _____; // Clock enable 10ms = 100Hz
```

```
endmodule
```

可能であれば、このような分周カウンタはインクリメント (+1) カウンタではなくデクリメント (-1) カウンタで実現した方が良い (なぜでしょう?)

100,000カウンタ

10カウンタ:
100,000カウンタを
数えきった際にカウンタ
アップする

1ms周期で10ns幅のパルス

10ms周期で10ns幅のパルス

時間用カウンタの考え方

- 時間をカウントするために以下のカウンタを要する
 - 100ms, 10msカウンタ
 - 1/10秒, 1/100秒をカウントする. 100進カウンタが必要
 - RSTにより0に初期化できるとする
 - SCLRにより時間合わせのために0に初期化できるとする
 - 秒カウンタ
 - 60進カウンタが必要
 - RSTにより0に初期化できるとする
 - SCLRにより時間合わせのため, 0に初期化できるとする
 - 分カウンタ
 - 60進カウンタが必要
 - RSTにより0に初期化できるとする
 - SETMにより時間合わせのため, 1秒ごとにカウントアップできるとする
 - 時間カウンタ
 - 24進カウンタが必要
 - RSTにより0に初期化できるとする
 - SETHにより時間合わせのため, 1秒ごとにカウントアップできるとする

カウンタは2進カウンタ, BCDカウンタのどちらでもよい.

但し, 2進カウンタの場合は表示のために2進→BCD変換回路を要する.

時計用カウンタ上位階層:counter.v

```
module counter ( CLK, RST, CE10, SETH, SETM, SCLR, TIME );
    input  CLK; // Clock
    input  RST; // Reset
    input  CE10; // Clock enable 10ms
    input  SETH; // Set Hour 時間時刻合わせ
    input  SETM; // Set Minuite 分時刻合わせ
    input  SCLR; // Clear ss & mm, 秒, 1/10秒,1/00秒リセット
    output [31:0] TIME; // 時間出力

    wire      _____; // 1秒タイミング信号
    wire      _____; // 1分タイミング信号
    wire      _____; // 1時間タイミング信号
    wire [7:0] _____, _____, _____, _____; // 時刻用変数

    counter100 c100 (.CLK(CLK), .RST(_____), .CE(_____), _____, .CNT(_____), .UP(_____));
    counter60  c60s (.CLK(CLK), .RST(_____), .CE(_____), _____, .CNT(_____), .UP(_____));
    counter60  c60M (.CLK(CLK), .RST(RST), _____, .CE(_____), .CNT(_____), .UP(_____));
    counter24  c24  (.CLK(CLK), .RST(RST), _____, .CE(_____), .CNT(_____));

    assign TIME = { _____, _____, _____, _____ };

endmodule
```


100進BCDカウンタ:counter100.v

```
module counter100 ( CLK, RST, CE, CNT, UP );  
  input          CLK, RST, CE; // Clock, Reset, Clock Enable  
  output [7:0]  CNT;           // 時間出力  
  output        UP;           // 桁上げ  
  reg   [3:0]  d1, d0;        // カウンタ変数
```

```
always @( _____ or _____ )
```

```
begin
```

```
  if( _____ )
```

```
    begin
```

```
      _____;
```

```
      _____;
```

```
    end
```

```
  else if( _____ )
```

```
    begin
```

```
      if( _____ )
```

```
        begin
```

```
          _____;
```

```
          if( _____ ) _____;
```

```
          else _____;
```

```
        end
```

```
      else
```

```
        _____;
```

```
    end
```

```
end
```

```
assign CNT = { _____, _____ }; // 時間出力
```

```
assign UP = ( _____ && _____ && _____ ) ? 1'd1 : 1'd0;
```

```
endmodule
```

リセット時

考え方:

1の位が9ならば0にして10の位を桁上げ, そうでなければ1の位を+1. 但し, 10の位も9であるときは0にする.

カウンタが99で, 桁上げが必要なタイミングに桁上げ信号を出力

60進BCDカウンタ:counter60.v

```
module counter60 ( CLK, RST, CE, CNT, UP );  
  input          CLK, RST, CE; // Clock, Reset, Clock Enable  
  output [7:0]  CNT;           // 時間出力  
  output        UP;           // 桁上げ  
  reg [3:0]     d1, d0;       // カウンタ変数
```

```
always @( _____ or _____ )
```

```
begin
```

```
  if( _____ )
```

```
  begin
```

```
    _____;
```

```
    _____;
```

```
  end
```

```
  else if( _____ )
```

```
  begin
```

```
    if( _____ )
```

```
    begin
```

```
      _____;
```

```
      if( _____ ) _____;
```

```
      else _____;
```

```
    end
```

```
  else
```

```
    _____;
```

```
  end
```

```
end
```

```
assign CNT = { _____, _____ }; // 時間出力
```

```
assign UP = ( _____ && _____ && _____ ) ? 1'd1 : 1'd0;
```

```
endmodule
```

リセット時

考え方:

1の位が9ならば0にして10の位を桁上げ, そうでなければ1の位を+1. 但し, 10の位が5であるときは0にする.

カウンタが59で, 桁上げが必要なタイミングに桁上げ信号を出力

24進BCDカウンタ:counter24.v

```
module counter24 ( CLK, RST, CE, CNT );
  input          CLK, RST, CE; // Clock, Reset, Clock Enable
  output [7:0]  CNT;          // 時間出力
  reg [3:0]     d1, d0;       // カウンタ変数

  always @( _____ or _____ )
  begin
    if( _____ )
    begin
      _____;
      _____;
    end
    else if( _____ )
    begin
      if( _____ )
      begin
        _____;
        _____;
      end
      else if( _____ )
      begin
        _____;
        _____;
      end
    end
    else
    _____;
  end

  assign CNT = { _____, _____ }; // 時間出力
endmodule
```


リセット時

考え方：
1の位が9のときは0にして10の位を桁上げ。
カウンタ値がBCDで23であるときは0。
そうでなければ1の位を+1にする。

設計入力 (LEDドライバ: led_drv.v)



■ 考え方

表示桁と表示位置を対応させる

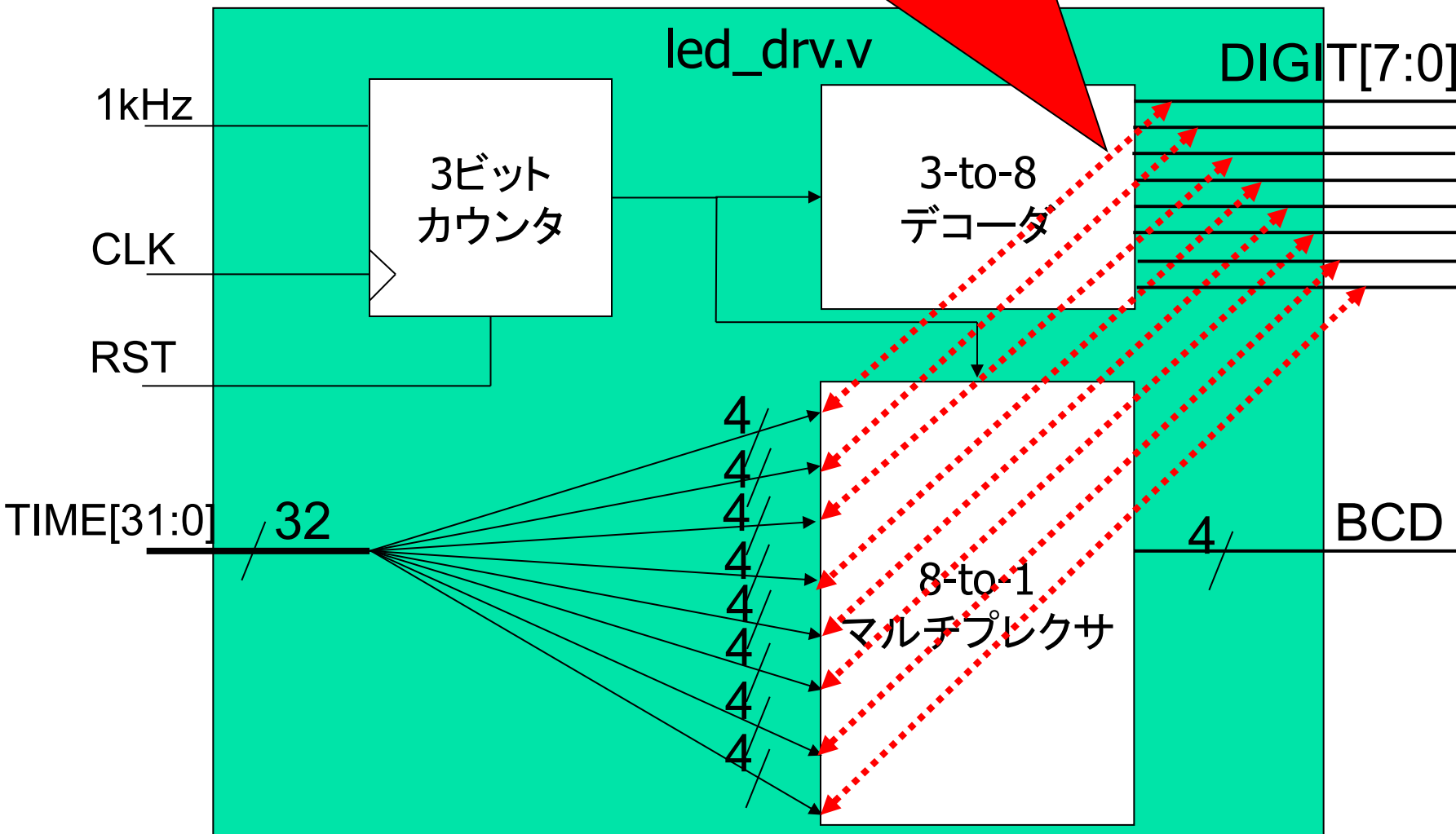

設計入力 (LEDドライバ:led_drv.v)

■ AN[7:0]信号の変化の考え方

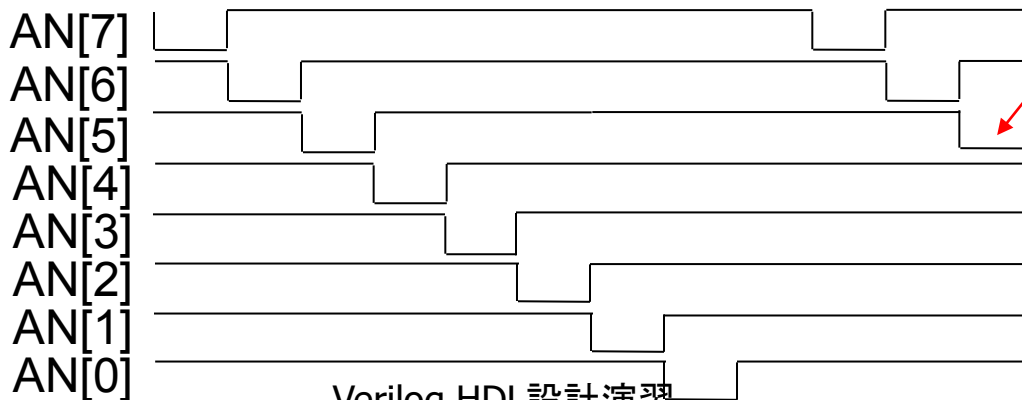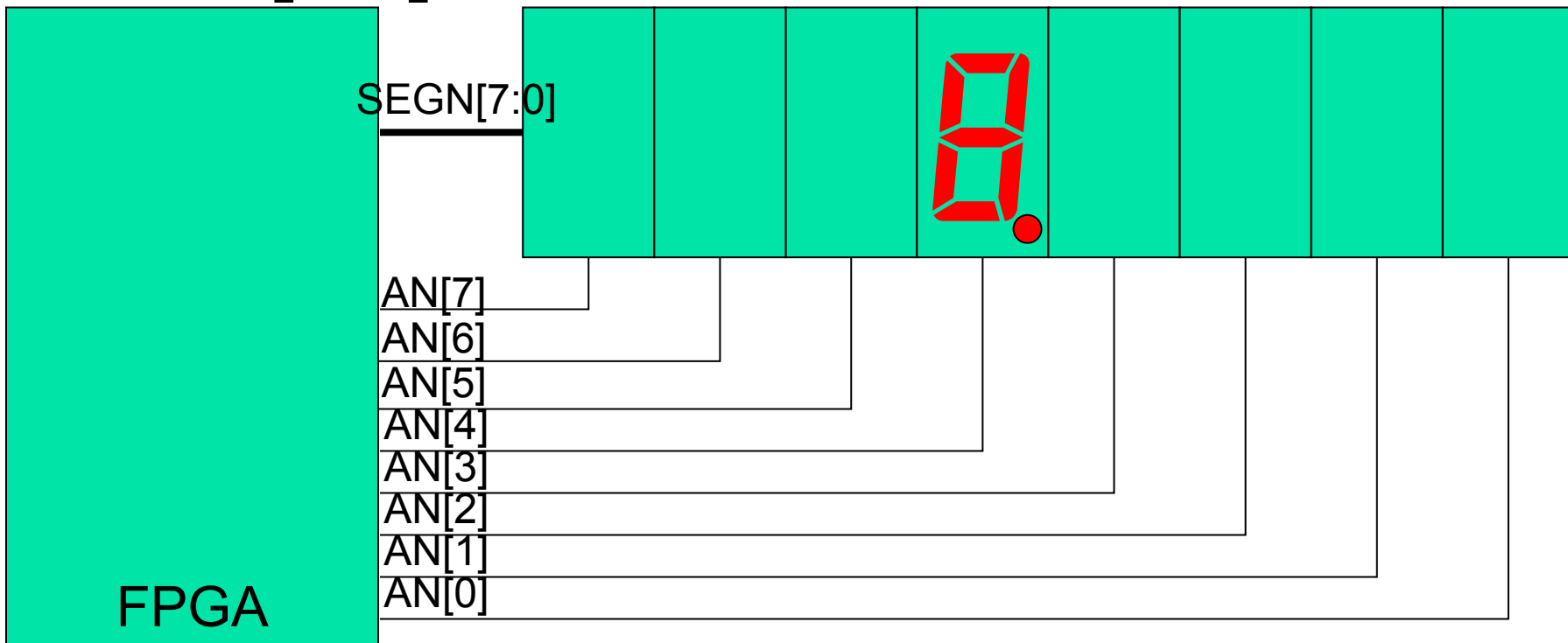

0レベルに対応する桁のみが点灯する

led_drv.v

```
module led_drv ( CLK, RST, CE, TIME,
                BCD, DIGIT );

input  _____;
input  _____;
input  _____; // clock enable
input  _____;
output _____;
output _____;

reg    _____;
reg    _____;
reg    _____;
```

```
always @(_____ or _____)
begin
  if(_____) _____ <= _____; else
  if(_____) _____ <= _____;
end
```

3bitのfree run counterを生成する

```
always @(_____ )
begin
  case(_____ )
    4'b000 :DIGIT<=_____ ;
    4'b001 :DIGIT<=_____ ;
    4'b010 :DIGIT<=_____ ;
    4'b011 :DIGIT<=_____ ;
    4'b100 :DIGIT<=_____ ;
    4'b101 :DIGIT<=_____ ;
    4'b110 :DIGIT<=_____ ;
    4'b111 :DIGIT<=_____ ;
    default:DIGIT<=_____ ;
  endcase
end
```

3-to-8
デコーダ

```
always @(_____ )
begin
  case(_____ )
    4'b000 :BCD<=TIME [__ :__];
    4'b001 :BCD<=TIME [__ :__];
    4'b010 :BCD<=TIME [__ :__];
    4'b011 :BCD<=TIME [__ :__];
    4'b100 :BCD<=TIME [__ :__];
    4'b101 :BCD<=TIME [__ :__];
    4'b110 :BCD<=TIME [__ :__];
    4'b111 :BCD<=TIME [__ :__];
    default:BCD<=_____ ;
  endcase
end
endmodule
```

8-to-1
マルチプレクサ

設計入力(7セグメントデコーダ:sevensseg.v)

```
module sevensseg (BCD, SEG);  
  input _____;  
  output _____;  
  reg _____;  
  always @(_____)  
    case(_____)  
      4'h0:  SEG<=8'b11111100;  
      4'h1:  SEG<=_____;  
      4'h2:  SEG<=_____;  
      4'h3:  SEG<=_____;  
      4'h4:  SEG<=_____;  
      4'h5:  SEG<=_____;  
      4'h6:  SEG<=_____;  
      4'h7:  SEG<=_____;
```

SEG[7:0]は7セグメントLEDの各セグメントa, b, c, d, e, f, g, d.pの順に対応している

```
      4'h8:  SEG<=_____;  
      4'h9:  SEG<=_____;  
      default:SEG<=_____;  
    endcase  
endmodule
```

テストベンチ:clock24_test.v

```
`timescale 1ns/1ns          // シミュレーションの時間単位を1ns, 精度を1nsにする
module clock24_text ;
  reg      CLK;           // テスト回路への入力変数はregを使用
  reg      RSTN;
  reg      SETH;
  reg      SETM;
  reg      SCLR;
  wire [7:0] SEGN;       // テスト回路からの出力変数はwireを使用
  wire [7:0] AN;
  wire      LED;

  initial
  begin
    $shm_open("waves.shm");
    $shm_probe("as");
  end

  `include "clock24_test.vct"

  clock24 unit ( .CLK(CLK), .RSTN(RSTN), .SETH(SETH), .SETM(SETM), .SCLR(SCLR),
                .SEGN(SEGN), .AN(AN), .LED(LED) );

endmodule
```

Verilog-XLシミュレータにおいて
simvision波形ビューアを使用する際の
波形情報保存指定

テストベクタの読み込み

テストベクタ:clock24_test.txt

テストベクタのサンプルを示す.

このテストベクタは, クロックとして10ns

(100MHz)を使用し, リセットをかけた後に1千万ns時間進めている. 1千万ns時間は

$$10^7 \times 10^{-9}[s] = 10^{-2}[s] = 10[ms]$$

であり, 0.01秒の時間しかシミュレーションしないことになる. なお, これ以上時間をかけてもシミュレーションに多大な時間をかけることになるため, clockモジュールの100,000カウンタを一時的に変更するなどしてシミュレーション時間を加速した方が良い. 例えばclockモジュールの100,000カウンタを10カウンタとすれば, 10,000倍の加速シミュレーションを行うことになる.

なお, シミュレーション後は変更箇所を元に戻すことを忘れないこと. また, 右記テストベクタでは**時間合わせ機能のテストを省略している**. もちろん, 時間合わせ機能のテストも必要である.

```
# input
RSTN
SETH
SETM
SCLR

# clock
CLK 10

# testvector
# RSTN SETH SETM SCLR
5 1 0 0 0
10 0 0 0 0
10 1 0 0 0
10000000 1 0 0 0
```

Verilogシミュレータに入力する実際のテストベクタ (clock24_test.vct) は **make_vector.pl** コマンドを使用してclock24_test.txtから変換する.

シミュレーション結果(例)

シミュレーション結果の例を示す。

clockモジュールの100,000カウンタを10カウンタとしているため、10,000倍の加速シミュレーションを行った結果である。カーソル付近において、LED表示の1セグメント分の表示期間が1,720[ns]-1,620[ns]=100[ns]となっているが、10,000倍なので実際の時間は1[ms](1kHz)に相当する。

TIME[31:0]も約1,000[ns]の所で+1されており、10[ms]でカウントアップされていることが分かる。BCD[3:0]が1,620[ns]で"1"となっていることから、10[ms]の桁の"1"が7セグメントLEDに表示されようとしていることが分かる。

